
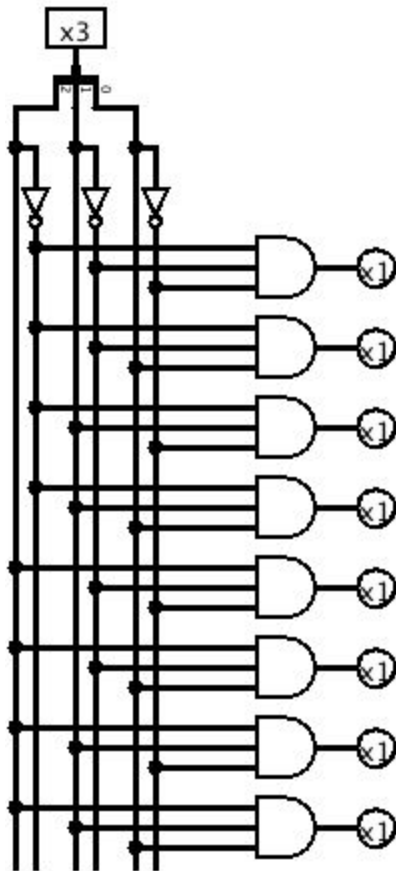


## Decoders

1.

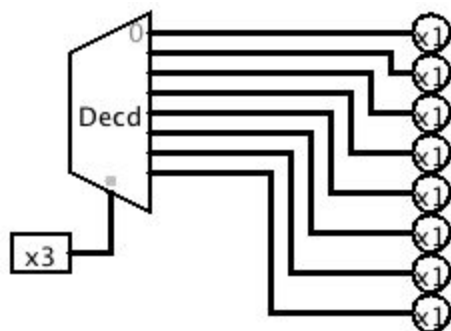


2.




## Multiplexers

1.

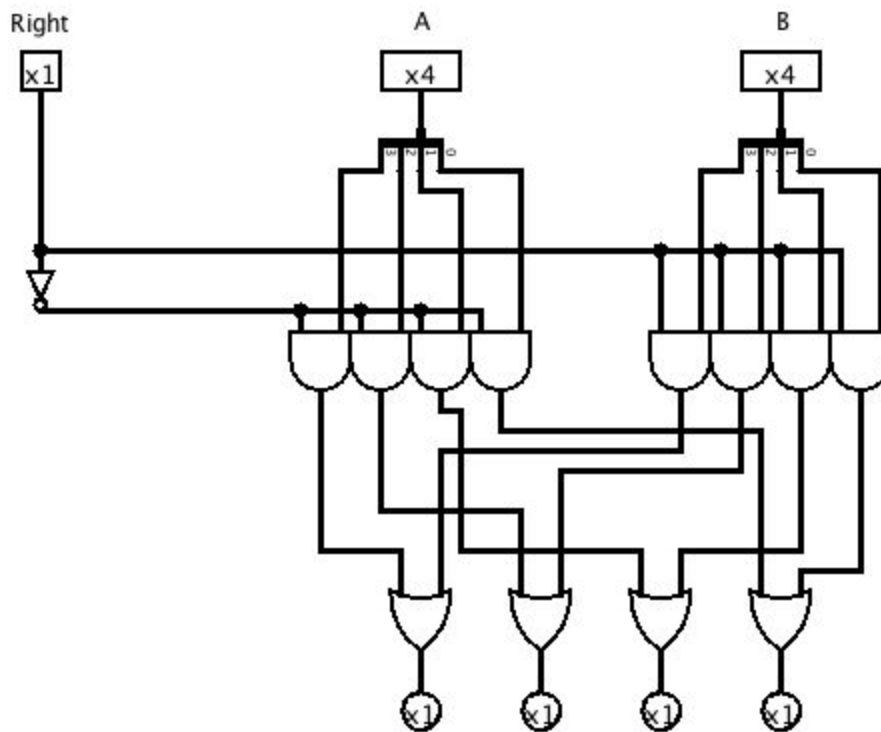


2.

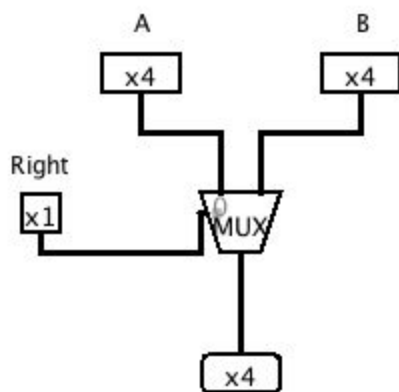

## ALU Circuit

1.

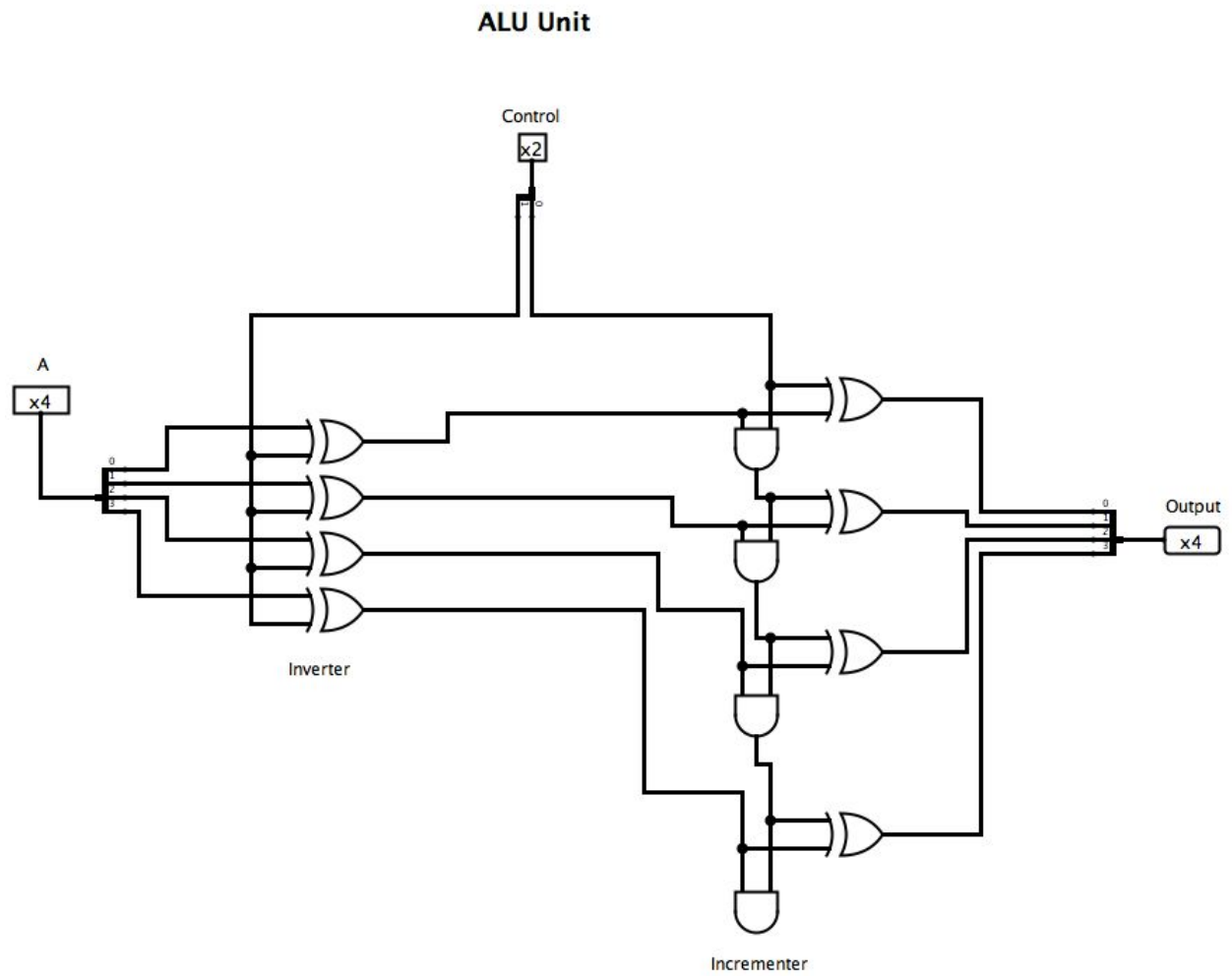

ALU Logic Table

A	Control	Out
k	00	k
k	01	$\sim k$
k	10	$(k + 1) \bmod 2^8$
k	11	$\sim((k + 1) \bmod 2^8)$